
Foliensatz 1

Wechselspannungen

Kreisfrequenz

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Frequenz

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

arithmetisches Mittel

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T U(t) dt$$

Effektivwert

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt}$$

$$\Rightarrow U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \text{ für Harmonische Signale}$$

Gleichrichtwert

$$U_{gl} = \frac{1}{T} \int_0^T |U(t)| dt$$

Harmonische Wechselspannung über Zeit

$$U(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{Re}(\underline{U} \cdot e^{j\omega t})$$

Phasor

$$\underline{U} = U_0 \cdot e^{j\varphi_u}$$

Komplexe Zahlen

Euler Theorem

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \sin(\varphi)$$

$$j = \sqrt{-1} \Rightarrow j^2 = -1$$

Realteil komplexer Zahl e^{jx}

$$\operatorname{Re}(e^{jx}) = \cos(x)$$

Imaginärteil komplexer Zahl e^{jx}

$$\operatorname{Im}(e^{jx}) = \sin(x)$$

Kehrwert komplexer Zahl

$$\frac{1}{j} = -j$$

Konjugiert komplexe Erweiterung

$$\frac{1}{a + jb} = \frac{a}{a^2 + b^2} + j \cdot \frac{(-b)}{a^2 + b^2}$$

Komplex Bauteilgestze

Spule

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt} \Rightarrow \underline{U} = j\omega L \cdot \underline{I}$$

Kondensator

$$I = C \cdot \frac{dU}{dt} \Rightarrow \underline{I} = j\omega C \cdot \underline{U}$$

Widerstand

$$U = R \cdot I \Rightarrow \underline{U} = R \cdot \underline{I}$$

Impedanz

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{Z} = j\omega L \text{ für Spule}$$

$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} \text{ für Kondensator}$$

$$\underline{Z} = R \text{ für Widerstand}$$

komplexer Widerstand

$$\underline{Z} = R + jX$$

Realteil

$$\operatorname{Re}(\underline{Z}) \text{ Wirkwiderstand}$$

Imaginärteil

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) \text{ Blindwiderstand (Reaktanz)}$$

Kondensator


$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) = -\frac{1}{\omega C}$$

Spule


$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) = \omega L$$

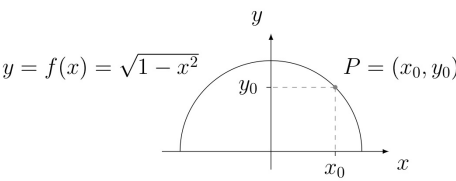3.) Funktionen reeller Zahlen

- Funktionsgraph in *kartesischen Koordinaten* *Rene Descartes*



- Funktionsgraph in *Polarkoordinaten*

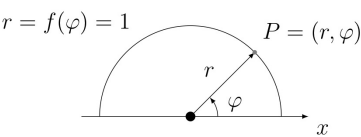

Kartesische und Polarkoordinaten

Sind kartesische Koordinaten eines Punktes $P = (x, y)$ gegeben, so errechnen sich die Polarkoordinaten desselben Punktes gemäß folgender Tabelle:

Koordinate	Berechnungsvorschrift	Voraussetzung
r	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$	keine
φ	$\varphi = \arctan \frac{y}{x}$	$x > 0$
	$\varphi = \arctan \frac{y}{x} + \pi$	$x < 0$
	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$x = 0, y > 0$
	$\varphi = \frac{3\pi}{2}$	$x = 0, y < 0$

Die Umrechnung von Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten erfolgt mittels:

Koordinate	Berechnungsvorschrift	Voraussetzung
x	$x = r \cos \varphi$	keine
y	$y = r \sin \varphi$	keine

Abbildung 1: Umrechnen von Koordinaten

Admittanz	$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$
Komplexer Leitwert	$\underline{Y} = G + jB$

Viele Regeln der Linearen Schaltungsanalysen gelten auch für komplexe Größen, z.B.:

Spannungsteiler	$\underline{U}_1 = \underline{U} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$
-----------------	---

Stromteiler	$\underline{I}_1 = \underline{I} \cdot \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$
-------------	---

Ohmsches Gesetz	$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$
-----------------	---

Stern-Dreick-Umwandlung	$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$
	$\underline{Z}_2 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$
	$\underline{Z}_3 = \frac{\underline{Z}_{13} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$

Dreick-Stern-Umwandlung	$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_3}$
	$\underline{Z}_{23} = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \frac{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1}$
	$\underline{Z}_{31} = \underline{Z}_3 + \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_3 \cdot \underline{Z}_1}{\underline{Z}_2}$

Impedanzen in Reihen oder Parallel Anordnung werden berechnet wie reelle Widerstände: